Instituto Tecnológico de Buenos Aires

Electrónica I

Experiencia de Laboratorio 1

Mediciones

Grupo 2: Víctor OH 56679 Germán BERTACHINI XXXXX Francisco Musich XXXXX

Profesores:
Fernando Alcocer
Pablo Gardella

Índice general

1. Circuito Limitador Básico

2

Ejercicio 1

Circuito Limitador Básico

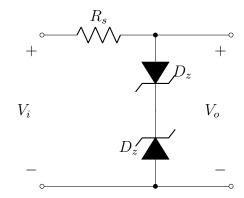


Figura 1.1: Circuito Limitador Básico